

# Circuits Electriques dans l'ARQS


## Dipôles dans l'ARQS

### MPSI 2

#### Définition 0.0.1


*Un dipôle est un composant qui possède 2 bornes.*

## 1 Conventions

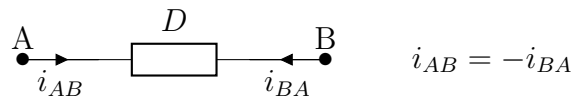


$i_{AB}$  : courant de  $A$  vers  $B$ .

**Convention recepteur :**

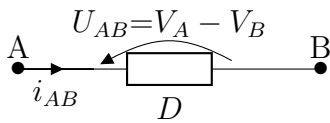

**Convention générateur :**

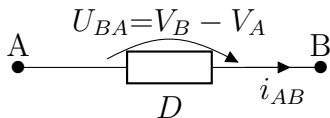

## 2 Puissance recue par un dipôle $D$